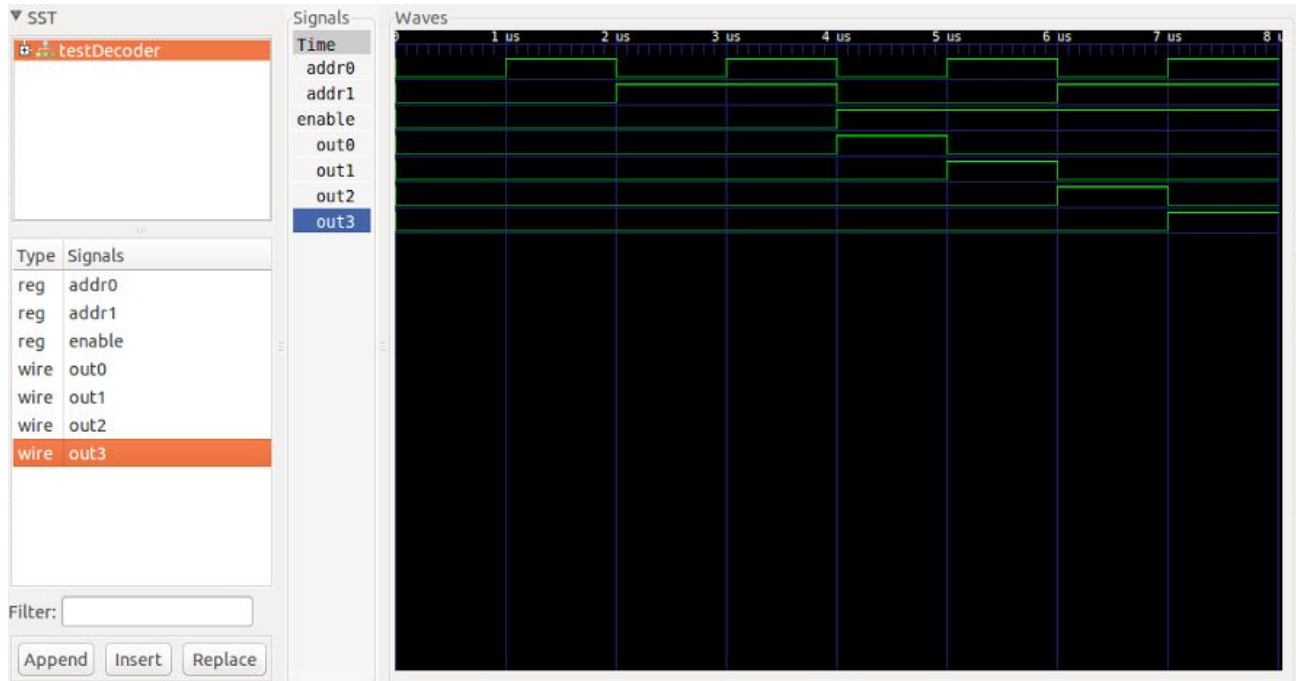


CompArch HW2
Apurva Raman

Decoder:

Waveform:



Decoder Testbench:

En A0 A1 | O0 O1 O2 O3 | Expected Output

0 0 0 | 0 0 0 0 | All false

0 1 0 | 0 0 0 0 | All false

0 0 1 | 0 0 0 0 | All false

0 1 1 | 0 0 0 0 | All false


1 0 0 | 1 0 0 0 | O0 Only

1 1 0 | 0 1 0 0 | O1 Only

1 0 1 | 0 0 1 0 | O2 Only

Mux:

Waveform:

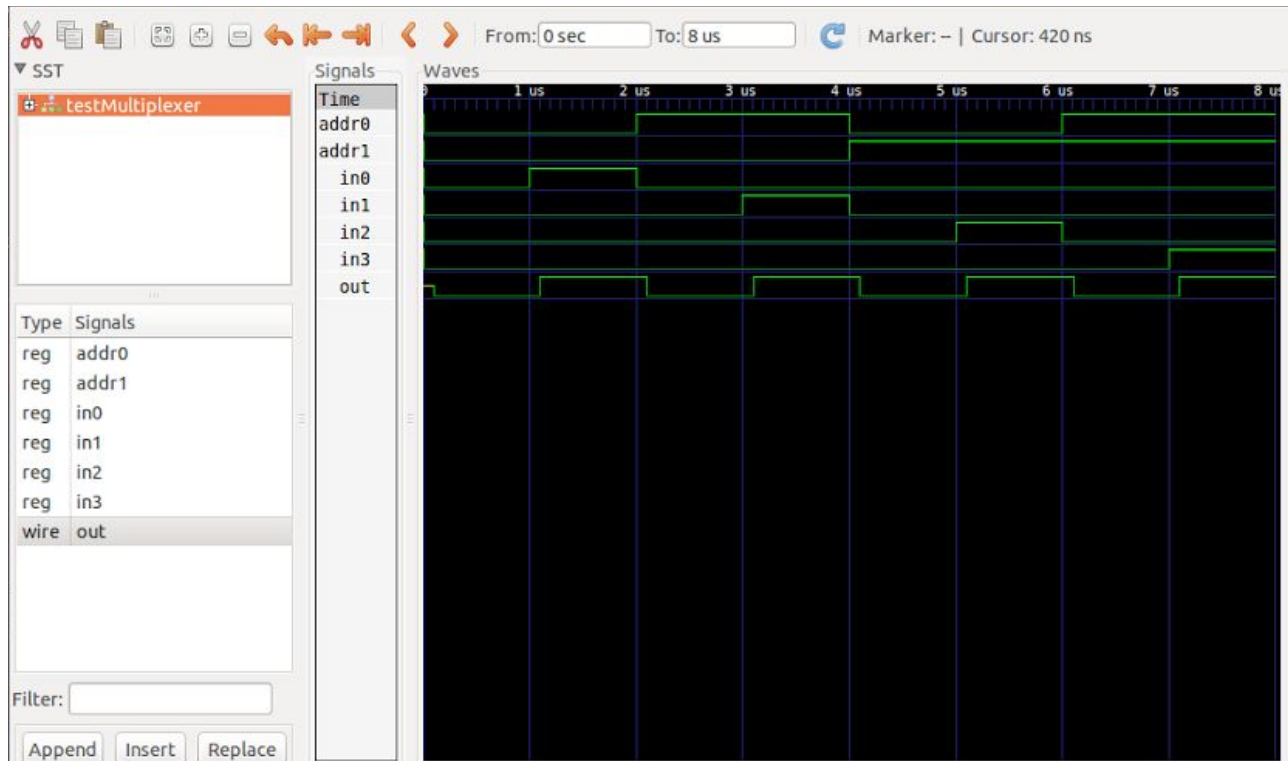


Mux Testbench:

I0	I1	I2	I3	A0	A1	Output	Expected Output
0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1

Adder:

Waveform:

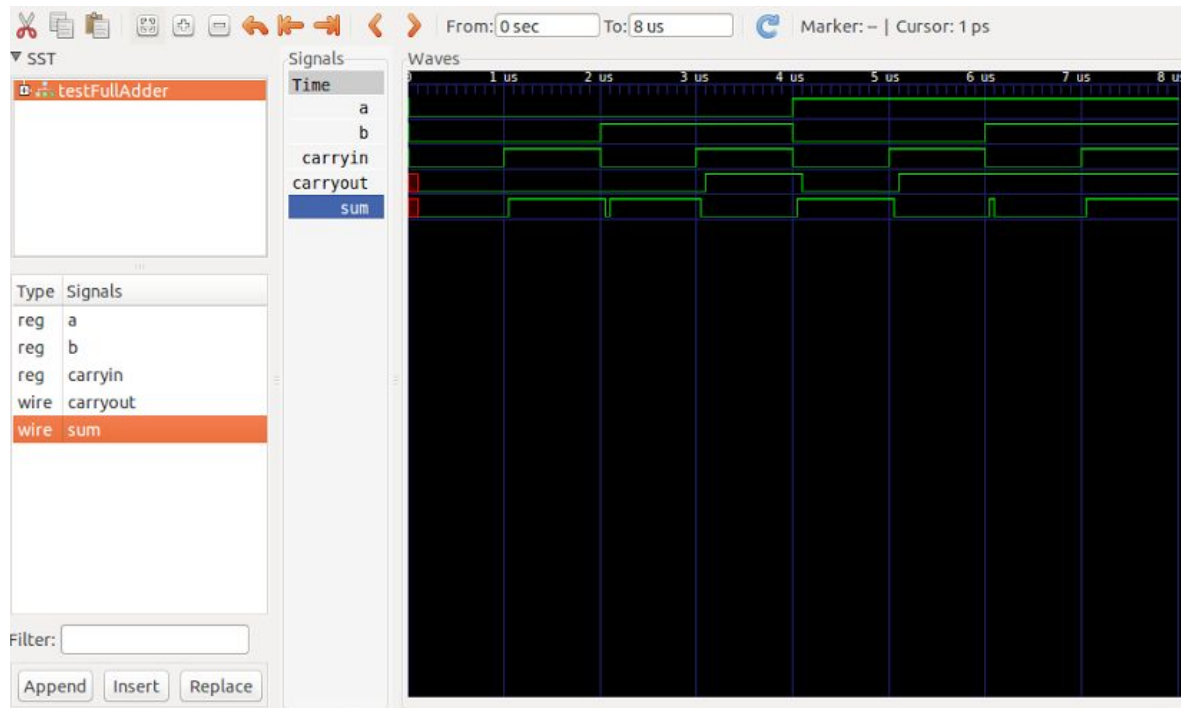

Adder Testbench:

A B Carryin | Sum Carryout | Expected Output

0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	1