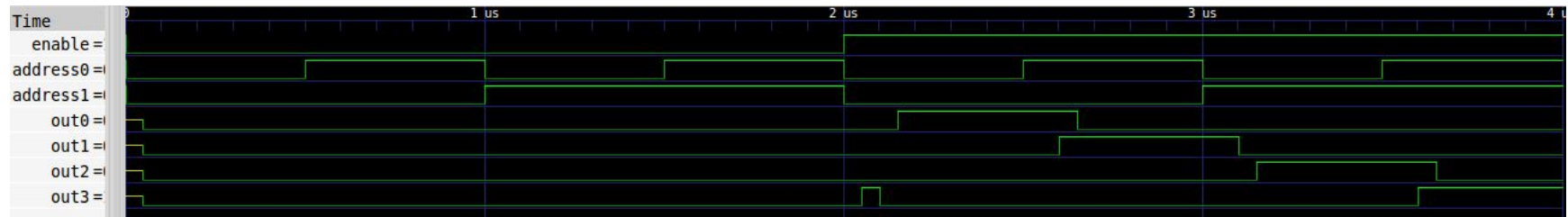


Decoder



En	A0	A1	O0	O1	O2	O3	Expected Output
0	0	0	0	0	0	0	All false
0	1	0	0	0	0	0	All false
0	0	1	0	0	0	0	All false
0	1	1	0	0	0	0	All false
1	0	0	1	0	0	0	O0 Only
1	1	0	0	1	0	0	O1 Only
1	0	1	0	0	1	0	O2 Only
1	1	1	0	0	0	1	O3 Only

Multiplexer




I0 I1 I2 I3 | A0 A1 | O | Expected Output

1	x	x	x		0	0		1		Selects in0
x	1	x	x		1	0		1		Selects in1
x	x	1	x		0	1		1		Selects in2
x	x	x	1		1	1		1		Selects in3

0	x	x	x		0	0		0		Selects in0
x	0	x	x		1	0		0		Selects in1
x	x	0	x		0	1		0		Selects in2
x	x	x	0		1	1		0		Selects in3

Adder

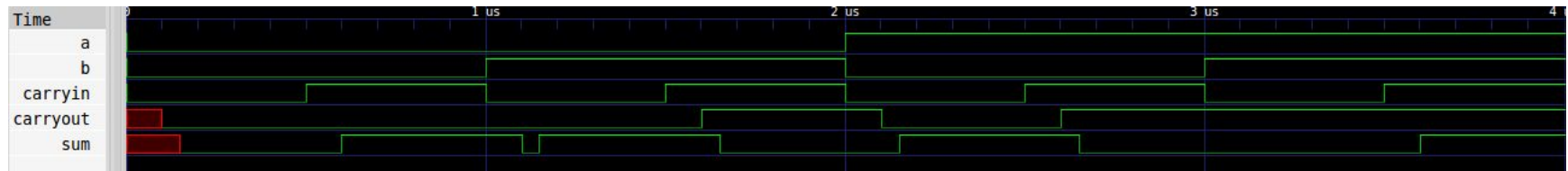

A	B	Cin	Cout	S	Expected Output
0	0	0	0	0	0 0
0	0	1	0	1	0 1
0	1	0	0	1	0 1
0	1	1	1	0	1 0
1	0	0	0	1	0 1
1	0	1	1	0	1 0
1	1	0	1	0	1 0
1	1	1	1	1	1 1