 


Computer Architecture HW2

Zarin Bhuiyan


September 22, 2016

Decoder




En	A0	A1	00	01	02	03	Expected Output
0	0	0	0	0	0	0	All false
0	1	0	0	0	0	0	All false
0	0	1	0	0	0	0	All false
0	1	1	0	0	0	0	All false
1	0	0	1	0	0	0	00 Only
1	1	0	0	1	0	0	01 Only
1	0	1	0	0	1	0	02 Only
1	1	1	0	0	0	1	03 Only

Multiplexer

 

addr0	addr1	in3	in2	in1	in0	Out	Expected Output
0	0	x	x	x	0	0	0
0	0	x	x	x	1	1	1
1	0	x	x	0	x	0	0
1	0	x	x	1	x	1	1
0	1	x	0	x	x	0	0
0	1	x	1	x	x	1	1
1	1	0	x	x	x	0	0
1	1	1	x	x	x	1	1

Full Adder

 

A	B	CarryIn	Sum	CarryOut	Expected Output
0	0	0	0	0	0 0
0	0	1	1	0	1 0
0	1	0	1	0	1 0
0	1	1	0	1	0 1
1	0	0	1	0	1 0
1	0	1	0	1	0 1
1	1	0	0	1	0 1
1	1	1	1	1	1 1