

Computer Architecture HW2


Bill Du

1-bit Full Adder:

test bench results:

a	b	carryin	sum	carryout	Expected carryout/sum
0	0	1	1	0	0/1
0	1	1	0	1	1/0
1	0	1	0	1	1/0
1	1	1	1	1	1/1
0	0	0	0	0	0/0
0	1	0	1	0	0/1
1	0	0	1	0	0/1
1	1	0	0	1	1/0

waveform with delay:

 


2-bit Decoder:

test bench results:

En	A0	A1	00	01	02	03	Expected Output
0	0	0	0	0	0	0	All false
0	1	0	0	0	0	0	All false
0	0	1	0	0	0	0	All false
0	1	1	0	0	0	0	All false
1	0	0	1	0	0	0	00 Only
1	1	0	0	1	0	0	01 Only
1	0	1	0	0	1	0	02 Only
1	1	1	0	0	0	1	03 Only

waveform with delay:

 

4:1 Multiplexer:

test bench results:

address0	address1	in0	in1	in2	in3	out	Expected Out
0	0	0	x	x	x	0	0
0	0	1	x	x	x	1	1
0	1	1	x	0	x	0	0
0	1	1	x	1	x	1	1
1	0	1	0	1	x	0	0
1	0	1	1	1	x	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

waveform with delay:

